МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) Департамент Радиоэлектроники и Связи

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАТОРА ПИТАНИЯ

Отчёт по домашней работе №1 по дисциплине «Основы конструирования электронных средств» Вариант 10

	Подпись:	
Студент:		М.И. Сидоренко
Преподаватель:		С.И. Кудинов
Лата:		

1. ЗАДАНИЕ

Разработать схему электрическую принципиальную и перечень элементов согласно заданию <u>варианта 10</u>. Добавить необходимые элементы схемы для ее реального включения: соединители для входных и выходных цепей питания (они должны быть рассчитаны на ток 18 A).

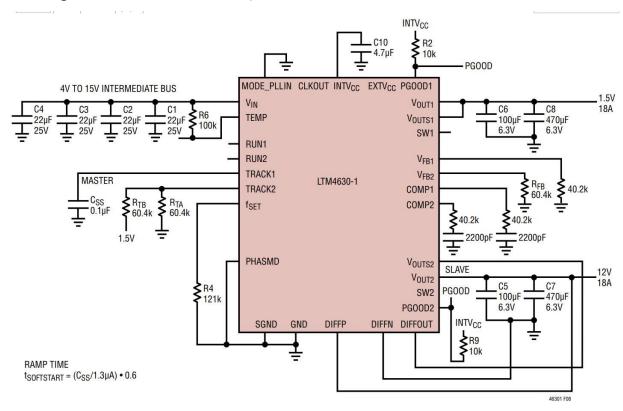


Рисунок 1 – Схема из задания

2. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1) Подберем необходимые разъемы:

Выбор пал на разъемы 1982295-1 фирмы ТЕ Connectivity (Тусо). Они рассчитаны на ток до 40A.

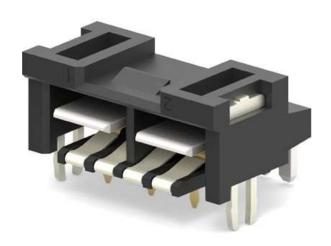


Рисунок 2 – Подобранные разъемы

- 2) Вторым этапом было рисование УГО. Они были начерчены стандартными инструментами САПР.
- 3) Начертили схему электрическую принципиальную, используя стандартные инструменты САПР. Ниже приведена лишь часть схемы без всей рамки. Полную схему и перечень элементов можно найти в конце отчета:


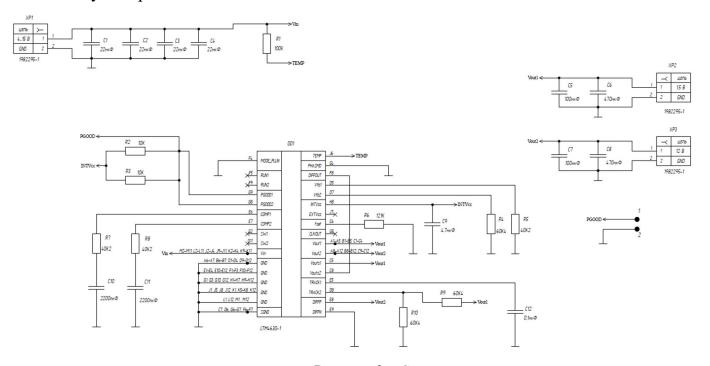


Рисунок 3 – Схема

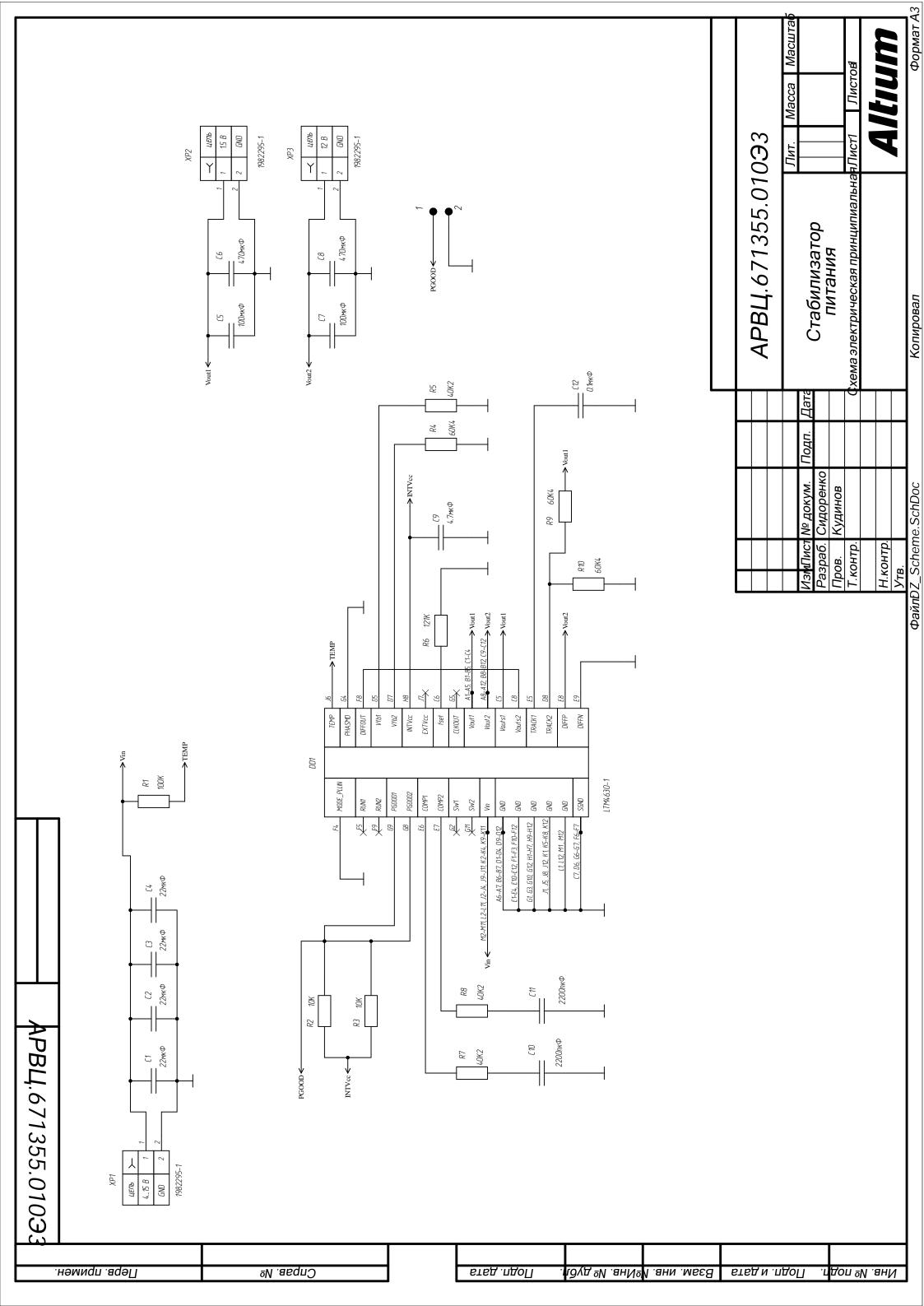3. ВЫВОДЫ

В ходе выполнения домашней работы была начерчена схема электрическая принципиальная и сделан перечень элементов. Также были отточены навыки по работе в среде автоматизированного проектирования печатных плат Altium Designer.



	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
Терв. примен.				
Пер		Конденсаторы		
	C1–C4	ССО805MKX5R8BB226 22мкФ Yageo	4	
_	<i>C5</i>	GRM21BR60J107ME15 100mκΦ Murata	1	
Справ. №	С6	ССО805KKX7R7BB474 470мкФ Yageo	1	
	<i>C</i> 7	GRM21BR60J107ME15 100mκΦ Murata	1	
	С8	ССО805KKX7R7BB474 470мкФ Yageo	1	
	<i>[9</i>	ССО805KKX5R8BB475 4.7мкФ Yageo	1	
ĹΠ	C10,C11	ССО805JKNP09BN222 2200nкФ Yageo	2	
	C12	ССО805JRX7R8BB104 О.1мкФ Yageo	1	
	DD1	Микросхема LTM4630–1 LiNear	1	
משנ		Резисторы		
	R1	CRCW1206100KFKEA 100K Vishay	1	
ј дап	R2,R3	CRCW120610K0FKEA 10K Vishay	2	
Подп. и да	R4	CRCW120660K4FKEA 60K4 Vishay		
Ш	R5	CRCW120640K2FHEAP 40K2 Vishay		
ПΩП.	R6	CRCW1206121KFHEAP 121K Vishay		
Инв. № дубл.	R7,R8	CRCW120640K2FHEAP 40K2 Vishay		
1HB. 1	R9,R10	CRCW120660K4FKEA 60K4 Vishay	2	
Взам. инв. №	XP1–XP3	Штырь 1982295–1 TE Connectivity		
Взам				
H				
Тодп. и дата				
n. u				
Пой		АРВЦ.671355.010 ПЭЗ		
	ИЗМ/IUCM N° ФОКЦМ. ПОФЛ. Цата			Лит. Лист Листов
№ подл.	Προβ. Κ	идоренко Стабилизатор Удинов		1 1 1
NHB. Nº	Нач. отд. Н.контр.	ПИТАНИЯ Перечень элементов		<i>У</i> рФУ
$\not\boxtimes$	Утв.	Уорирова д		Формат Л/

Копировал

Формат